

1. (a)

$$\begin{aligned}
 i &= \int_{R/3}^R \vec{J} \cdot d\vec{A} \\
 &= \int_{R/3}^R J \, dA \\
 &= \int_{R/3}^R J \cdot 2\pi r \, dr \\
 &= J 2\pi \int_{R/3}^R r \, dr
 \end{aligned}$$

$$= 2\pi J \left. \frac{r^2}{2} \right|_{R/3}^R$$

$$= \pi J \left(R^2 - \frac{R^2}{9} \right) = \frac{\pi J 8R^2}{9}$$

$$= 3.77 \text{ A}$$

int part of

(-)

$$\pi J r^2 \Big|_0^{R/2}$$

$$\Rightarrow \frac{\pi J R^2}{4}$$

$$= 1.06 \text{ A}$$

(b)

$$I = \int_{R/3}^R J \, dA = 2\pi \int_{R/3}^R e^{-r^2} r \, dr$$

$$= \left. -\pi e^{-r^2} \right|_{R/3}^R$$

$r^2 = u$
 $\Rightarrow 2r \, dr = du$
 $\pi \int e^{-u} du$
 $= -\pi e^{-u}$
 $= -\pi e^{-r^2}$

$$= -\pi e^{-R^2} + \pi e^{-R^2/9}$$

$$= 2.51 \times 10^{-5} \text{ A}$$


for 0 to $R/2$

$$-\pi e^{-x^2} \Big|_0^{R/2}$$

$$= -\pi e^{-R^2/4} + \pi$$

$$= 7.069 \times 10^{-6} \text{ A}$$

(2)

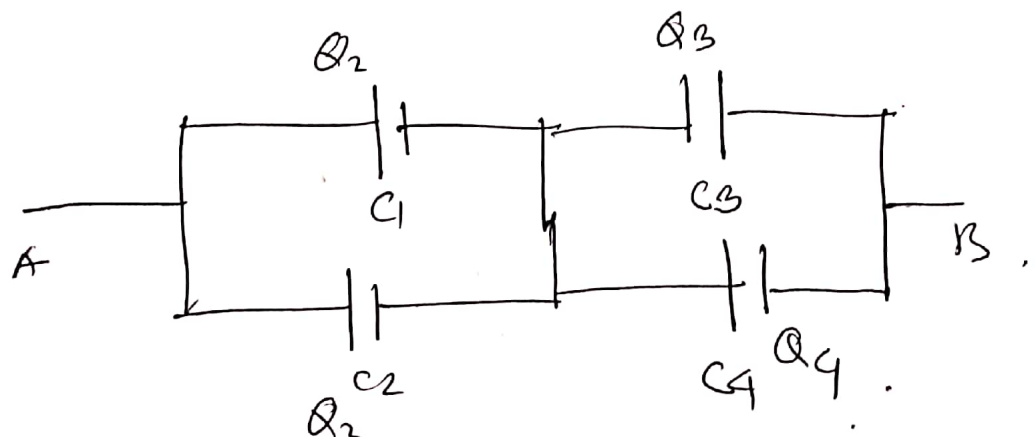

$$Q_1 = C_1 V_1 \Rightarrow V_1 = \frac{Q_1}{C_1}$$

$$= \frac{20 \times 10^{-3} \text{ C}}{8 \times 10^{-3} \text{ F}}$$

$$= 2.5 \text{ V}$$

C_1 and C_2 parallel so $V_1 = V_2$

$$C_2 V_2 = Q_2 \Rightarrow Q_2 = (15 \times 10^{-3}) \times (2.5)$$

$$= 0.0375 \text{ C}$$

$$= 37.5 \text{ mC}$$

total charge in C_1 and C_2

$$= (20 + 37.5) \text{ mC} = 57.5 \text{ mC}.$$

C_3 and C_4 has to have same amount of charge in total as C_3 and C_4 are together in series with C_1 and C_2 .

so total charge in $(C_3 \text{ and } C_4)$ together is .
57.5

$$\text{and } Q_3 = 28.75 \text{ mC}$$

$$Q_4 = 28.75 \text{ mC}.$$

$$\text{as } C_3 = C_4,$$

$$\text{so } V_3 = \frac{Q_3}{C_3} = 1.92 \text{ V}.$$

$$\text{so } V_A - V_B = V_1 + V_3 = 2.5 + 1.92$$

$$= 4.42 \text{ volts}.$$

④

$$C_{p1} = C_1 + C_2$$

$$C_{p2} = C_3 + C_4$$

$$\begin{aligned} C_s &= \frac{1}{\frac{1}{C_1 + C_2} + \frac{1}{C_3 + C_4}} = \frac{1}{\frac{1}{23 \times 10^{-3}} + \frac{1}{30 \times 10^{-3}}} \\ &= 13.02 \times 10^{-3} \text{ F} \\ &= 13.02 \text{ mF} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} C_{\text{new}} &= KC_s = 6 \times 13.02 \times 10^{-3} \text{ F} \\ &= 0.078 \text{ F} \\ &= 78 \text{ mF} \end{aligned}$$

q remains the same.

$$\text{so } q = 57.5 \text{ mC}$$

$$\text{or } 0.0575 \text{ C}$$

c) without dielectric.

$$EA = \frac{q}{\epsilon_0}$$

$$\Rightarrow E = \frac{q}{\epsilon_0 A} = \frac{57.5 \times 10^{-3}}{8.854 \times 10^{-12} \times 120 \times 10^{-4}} \\ = 5.41 \times 10^{11} \text{ Nc}^{-1}$$

with dielectric

$$KEA = \frac{q}{\epsilon_0 \epsilon_r}$$

$$\Rightarrow E = \frac{q}{K \epsilon_0 A} = \frac{57.5 \times 10^{-3}}{6 \times 8.854 \times 10^{-12} \times 120 \times 10^{-4}} \\ = 9 \times 10^{10} \text{ Nc}^{-1}$$